

(1) DC Circuits

[Definition] আমরা জানি

Electric Circuit: Electrical elements জড়ানো connecting wire পথে

সংযুক্ত করা থেকে Electric Circuit হয়,

Charge: Atomic Particle এর কারণে, ফ্লাক্স দ্বারা সৃষ্টি, (C)

Current: সংযুক্ত সংযোগ charge move করা করে current হয়,

$$i = \frac{dq}{dt}$$



$$q = \int_{t_0}^t i dt$$

i = কারেন্ট


q = চার্জ

t = সময়

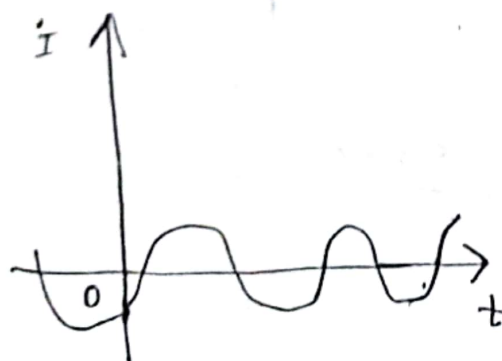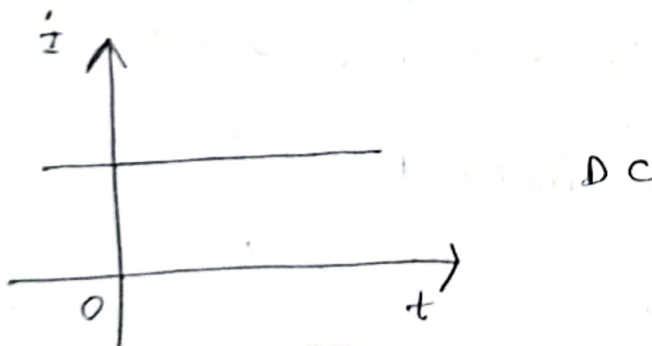
Direct Current (DC): একক কারেন্ট যা সংযোগ সংযোগ হয় হয়,



Sinusoidal
waveshape

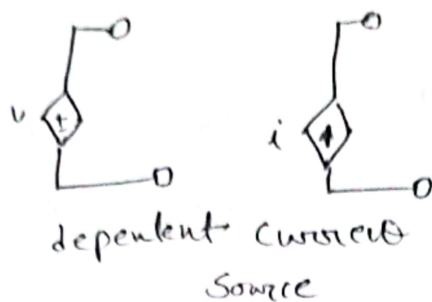

(2) Basic Laws

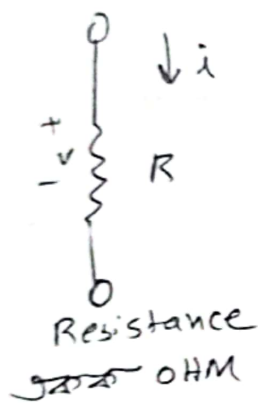

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

ρ = resistivity ($\Omega\text{-m}$)

$l = \text{length}$

$$A = A_{\pi e a}$$

$$A \approx \pi \gamma \sim$$


Resistance: R current ko rokta hai,
Resistivity: ρ material ka property
Conductance: G current ko pass karta hai,

ଆମା Conductivity ଯାହାକି ଓ଼ା Resistivity ଓ଼ାହୁଁ
Insulator; current Pass ନାହୁଁ ଚାହୁଁନା,

Conductor: Current flow করতে সহায়ক করে।

Semiconductor: specific and fullfill water current flow with (heat, pressure, high voltage)

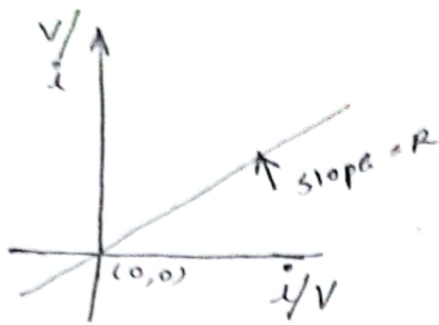Ohm's Law: Voltage ~~is~~ ~~proportional to~~ current, $V \propto i$
 $V = iR$



Ohm's Law Graph (i/V)

$$\text{Slope} = \frac{\Delta i}{\Delta V} = \frac{1}{R}$$

$$V = iR \text{ ~~~~}$$


$$\frac{i}{V} = \frac{1}{R}$$

$$\text{Conductance} = \frac{1}{R} = G$$

गन्ध (mho or Siemens)
S

V, V_0


Short Circuit:

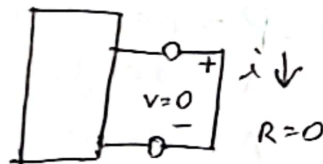

0 = Terminal

संलग्न (संलग्न)

open circuit:

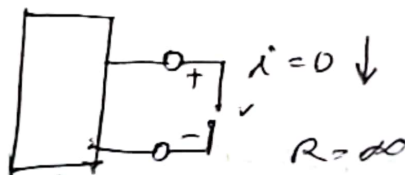


$$P = Vi = i^2 R = \frac{V^2}{R} \quad [P = \text{Power}]$$

$$5k\Omega = 5000 = 5 \times 10^3$$

$$mA = 10^{-3}$$

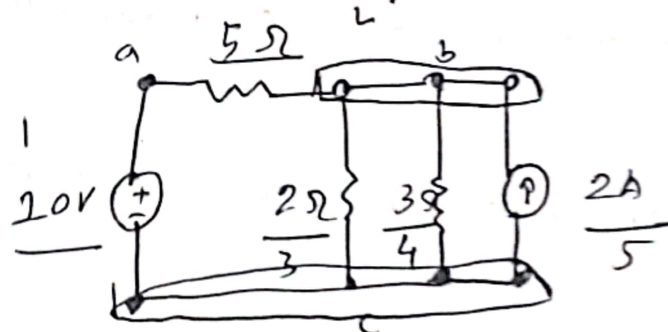Branch: यह कहते हैं कि एक ही बिंदु से निकलने वाला एक ही Branch




5th Branch

— 222 —

ଅଟେ Element (a ଓ b ଓ ଅଟେ ଅଟେ) ଅଟେ
 ଓ ଅଟେ ଅଟେ, ଓ ଅଟେ (ଅଟେ ଓ)

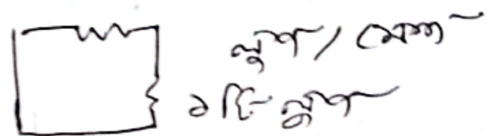Loop: Starting Point (මෙය ඉදිරිපත් කරන ලදී - එහි කාර්යය
 (මෙය වැඩ, ඒකාකාරී කිරීම සිදු කරයි,
 මෙය කාර්යය සිදු කරයි.)



$$\underline{\text{branch}} = \underline{\text{loop}} + \underline{\text{node}} - \underline{1}$$

KCl ବା ବାର୍ଗହସ କାର୍ବେଲ୍: କାର୍ବେଲ୍ ଏକାଠି ଓ ଚାର୍ବିଟିଗାଡ଼ିଂ
ଏବଂ Algebraic Sum ହେଉଛି ଉକ୍ତ,



i₁, i₄ Enter
i₃, i₄, i₅ Exit

$$i_1 + i_4 - i_2 - i_3 - i_5 = 0$$

$$i_1 + i_4 = i_2 + i_3 + i_5$$

Enter Exit


KVL বা কার্নার লোপের জন্য

Algebraic sum of Voltage in a loop = zero

$$+V - V_1 - V_2 - V_3 = 0$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

+ , - চিহ্ন সঠিক নির্ধারণ

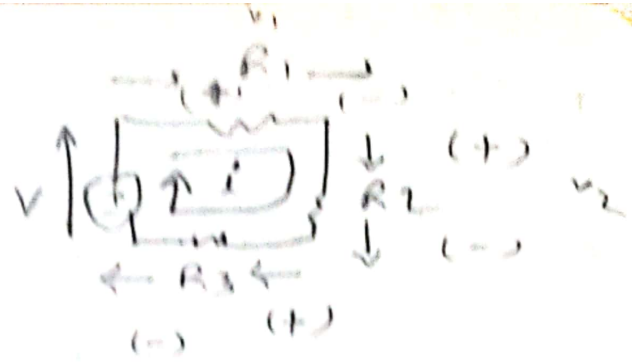

Source এর জন্য - to + \Rightarrow

Resistance এর জন্য + to - \Rightarrow

- \rightarrow + : Voltage rise

+ \rightarrow - : Voltage drop

Series: একতরফা Resistance, আর একটি লোপ হলে অন্যটি ভাঙে না।

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

Parallel: একটি Node এর মধ্যে যতগুলো Resistance যতগুলো, Node এর Starting ও Ending Point কমন।

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$


$$\Rightarrow R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N} \right)^{-1}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

[অপেক্ষাকৃত ২টি Resistance থাকলে]

PEF-122
(2) Basic Laws

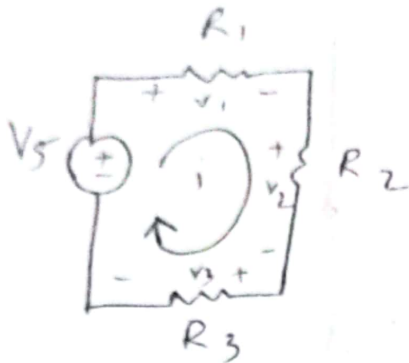Voltage Divider Rule: Came from series, KVL




$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \times V_S$$

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \times V_S$$

$$V_3 = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \times V_S$$

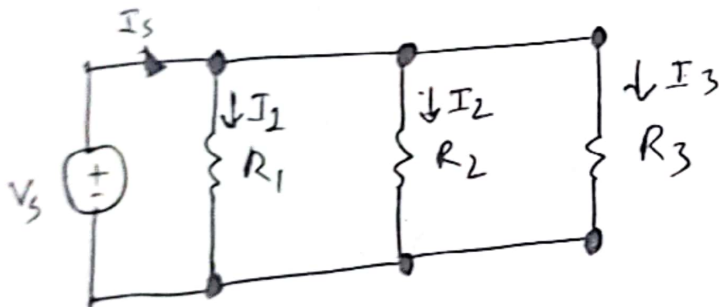Current Divider Rule: Came from Parallel, KCL




$$I_1 = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3} \times I_S$$

$$I_2 = \frac{1/R_2}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3} \times I_S$$

$$I_3 = \frac{1/R_3}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3} \times I_S$$

Ex - 2.5

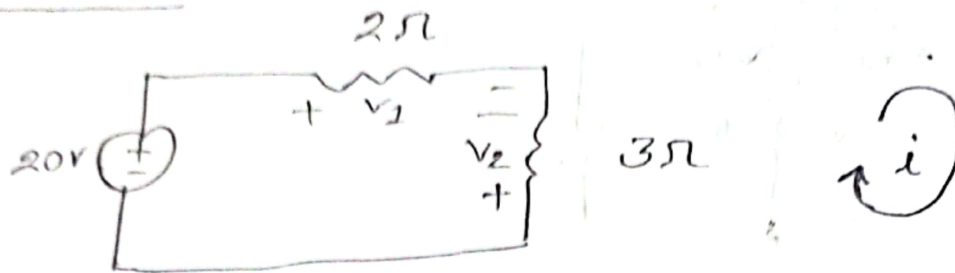

Find V_1 & V_2

Ans:

সমস্যা সমাধান ২০০,

$$V = IR$$

$$\text{So, } V_1 = 2i$$

$$V_2 = 3i$$

KVL দিচ্ছি,

$$-20 + V_1 - V_2 = 0$$

[starting point ঠিকানা
sign]

$$\Rightarrow -20 + 2i - 3i = 0$$


$$\Rightarrow 5i = 20 \quad \therefore i = 4A$$

i এর মান বসিয়ে,

$$V_1 = 2 \times 4 = 8V$$


$$V_2 = -3 \times 4 = -12V \quad [\text{মাত্রীকরণের দিক
অনুসারে}]$$

Ex - 2.8

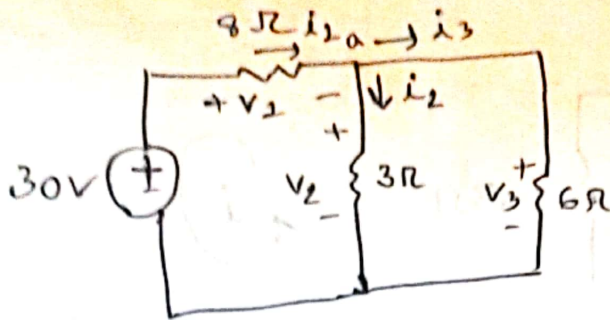

Find currents & voltages

Ans:

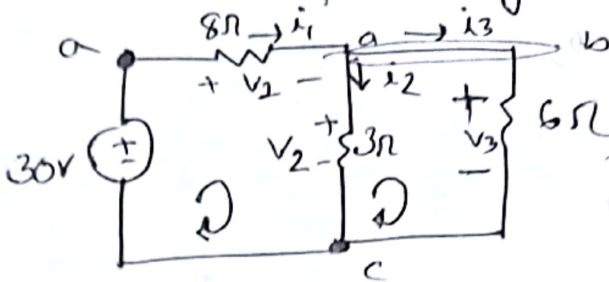

branch = 3

Loop = 2

3 (2A, 3A, 2A)

$$V = IR$$

$$V_1 = 8i_1$$

$$V_2 = 3i_2$$

$$V_3 = 6i_3$$

KCL ନିୟମ,

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$\Rightarrow i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

[10A - (2A + 3A)]

KVL ନିୟମ,

$$\text{Loop 1: } -30 + v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow -8i_1 + 3i_2 + 6i_3 = 0$$

$$\text{Loop 2: } -v_2 + v_3 = 0 \Rightarrow -3i_2 + 6i_3 = 0$$

[ଆମେ ଉତ୍ତେଜା Rise କଲୁ
ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ drop ଥିବାରୁ]


ଫଳାଫଳ କାଳ୍ପନା ନକଲ କଲୁ,

$$i_1 = 3A, i_2 = 2A, i_3 = 1A$$

$$v_1 = 24V, v_2 = 6V, v_3 = 6V$$

Ans.

Ex - 2.9

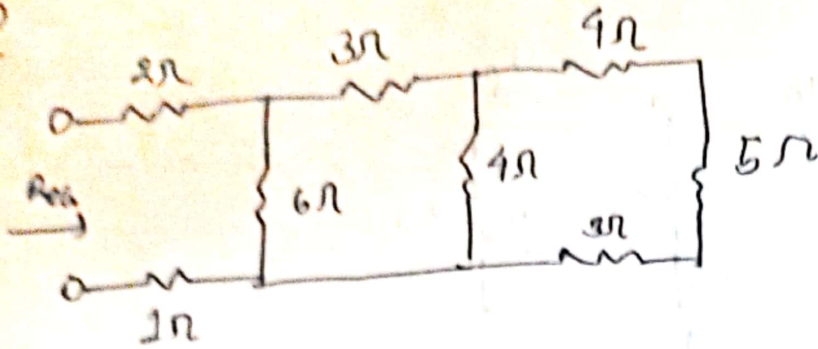


Find Req.

Ans:



$$4 + 5 + 3 = 12\Omega$$

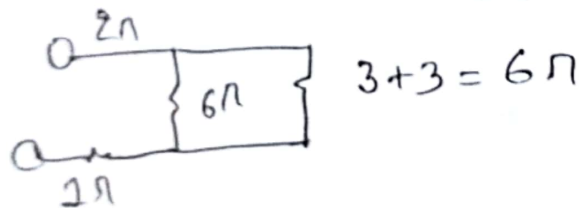
$$12 \parallel 4 \Rightarrow \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4} \right)^{-1} = \left(\frac{3+1}{12} \right)^{-1} = \left(\frac{4}{12} \right)^{-1} = 3\Omega$$



$$3 + 3 = 6\Omega$$

$$6 \parallel 6$$
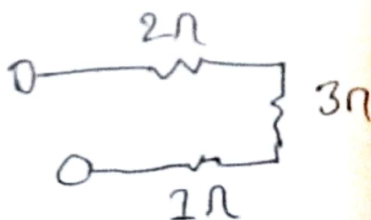
$$\Rightarrow \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = \left(\frac{1+1}{6} \right)^{-1} = \left(\frac{2}{6} \right)^{-1} = 3\Omega$$




$$2 + 3 + 1 = 6\Omega$$

Ans.


2.10

ID: 20201106

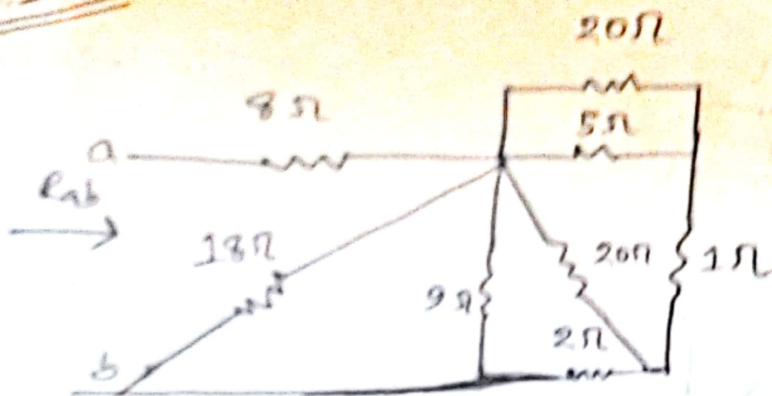


20Ω and 5Ω are parallel, $\frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4$
 $20\Omega \parallel 5\Omega = \frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4$

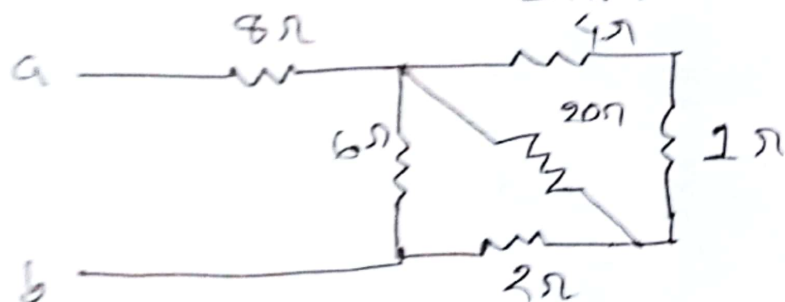18Ω and 9Ω are parallel, $\frac{18 \times 9}{18 + 9} = 6$
 $18\Omega \parallel 9\Omega = \frac{18 \times 9}{18 + 9} = 6$



4Ω and 1Ω are in series, $(4 + 1) = 5$

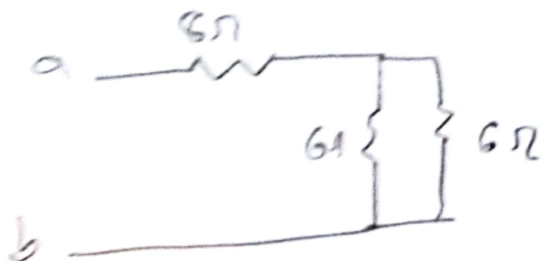20Ω and 5Ω are parallel, $20\Omega \parallel 5\Omega = \frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4$
 $= 4$




6Ω and 6Ω are parallel,

$$6\Omega \parallel 6\Omega = \frac{6 \times 6}{6 + 6} = 3\Omega$$

8Ω and 3Ω are in series, $(8 + 3) = 11$

Ans) 11Ω

Ex - 2.12

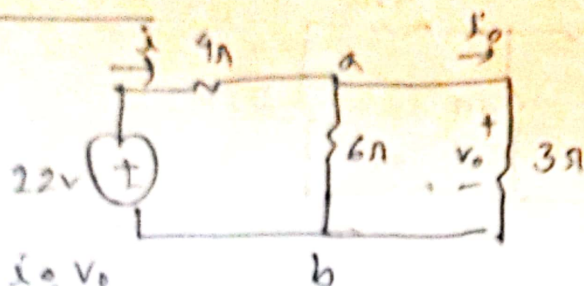

Find i_o , v_o

Find Power dissipated in 3-Ω resistor

Ans:

$$6 \parallel 3 = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right)^{-1} = 2 \Omega$$

$$i = \frac{V}{R} \quad [30 \times 35 \times 25]$$

$$= \frac{22}{4+2} = 2 \text{ A}$$

$$V_o = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V_s$$


$$= \frac{2}{2+9} \times 22 = 4 \text{ V}$$

$$V_o = 3 i_o$$

$$\Rightarrow i_o = \frac{4}{3} \text{ A}$$

$$P_o = V_o i_o = 4 \times \left(\frac{4}{3} \right) = 5.333 \text{ W}$$

P.P - 2.13

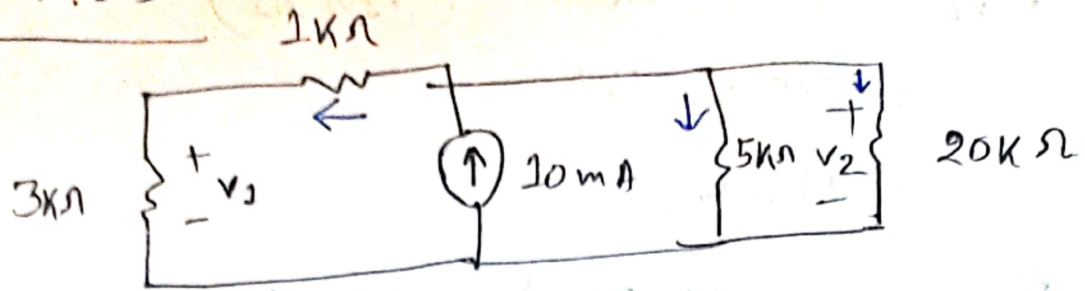

Find

- V_1, V_2
- distributed in 3kΩ & 20kΩ
- supplied by current source

$$\text{absorbed, } P = i^2 R$$

$$\text{or, } P = \frac{V_0^2}{R}$$

Ans: (a) Current Divider Rule (2kΩ),

$$i_1 = \frac{1}{(3+1) \times 10^3} \times 10 \times 10^{-3} \text{ (mA)}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{4 \times 10^3} + \frac{1}{5 \times 10^3} + \frac{1}{20 \times 10^3} \text{ (kΩ)}}$$

$$= i_R = 5 \text{ mA} = 5 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_1 = 3 \times 5 = 15 \text{ V}$$

$$i_2 = \frac{1}{20 \times 10^3} \times 10 \times 10^{-3}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{4 \times 10^3} + \frac{1}{5 \times 10^3} + \frac{1}{20 \times 10^3}}$$

$$= 1 \text{ mA} = 1 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_2 = 20 \times 1 = 20 \text{ V}$$

$$(b) P_{3k\Omega} = 15 \times 5 \times 10^{-3} \quad (V_1 \times I_1)$$

$$= 75 \times 10^{-3} W$$

$$= 75 mW$$

$$P_{20k\Omega} = 20 \times 1 \times 10^{-3} = 20 mW$$

$$(c) P_{supply} = I^2 R_{eq} [\text{Voltage drop across}]$$

$$= (10 \times 10^{-3})^2 \times 2 \times 10^3 = 200 \times 10^{-3} = 200 mW$$

$\underbrace{\quad}_{V_{source}}$

$$3+1, 5 \parallel 20 ;$$

$$4 \parallel 5 \parallel 20$$

$$= \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 2 k\Omega$$